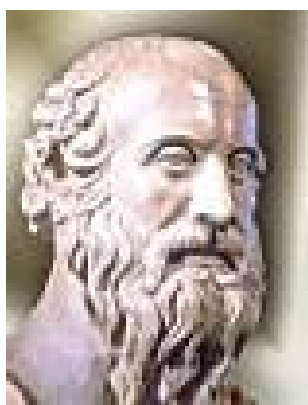


Металлодетектор «Пират»

Полный курс молодого бойца
от Диогена.



На вопрос Александра Македонского:
«Чего бы ты от меня хотел?» Диоген ответил:
«Посторонись и не загораживай мне солнце!»

Разбираем по косточкам металлодетектор «Пират».


Часть первая, теоретическая.

Схема чрезвычайно простая, при достаточно неплохих характеристиках. Однако, именно простота схемы заставляет относиться к сборке прибора без каких-либо вольностей в плане выбора номиналов компонентов устройства, настолько велика зависимость режимов работы устройства от каждого из них. Как говорил один персонаж известного мультика про домовёнка Кузю: «Каждая палка в лесу к чему-нибудь назначена, потому порядок...» J

Вначале, для улучшения понимания принципа работы данного девайса, напомним начинающим, на чём, собственно, основан принцип «импульсного» детектирования металла.


Принцип прост: поисковая катушка запитывается коротким импульсом тока, при резком прерывании которого в катушке возникает ЭДС самоиндукции, создающий, в свою очередь, импульс тока, наводящий в мишени вихревые токи. Эти токи, в соответствии с законами физики препятствуют резкому уменьшению тока в катушке и затягивают по времени спад напряжения на её выводах. Именно по увеличению времени спада ЭДС самоиндукции и обнаруживается металл: короткий импульс – металла нет, удлинился импульс – металл обнаружен. Вся задача прибора – измерить длину импульса в первом и втором случае и выдать сигнал обнаружения.

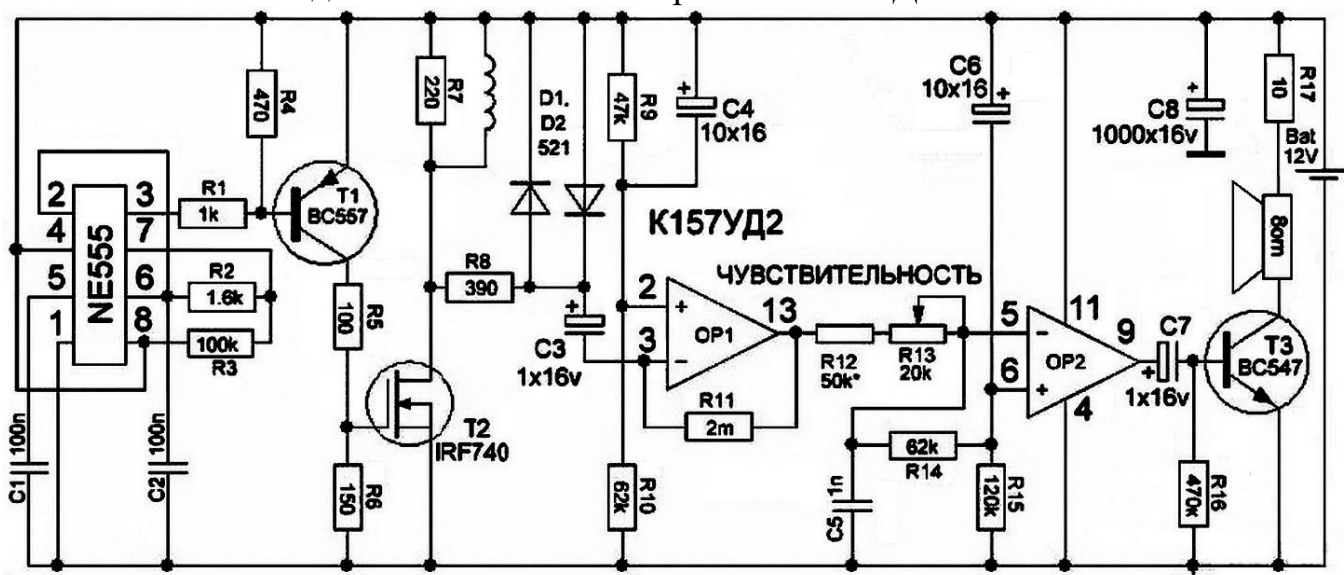Как этот процесс организован в данном приборе, рассмотрим ниже на основе «базовой модели» на 555-ом таймере и ОУ 157УД2.




Импульс «накачки» катушки снимется с 3-й ноги таймера, инвертируется и усиливается транзистором Т1 и подаётся на затвор полевого ключа Т2, который и запитывает поисковую катушку мощными импульсами тока. Снимаемый с катушки измерительный импульс (а равно как и импульс накачки) через резистор R8 подаётся на диодный ограничитель, который защищает вход ОУ от перегрузок по напряжению.

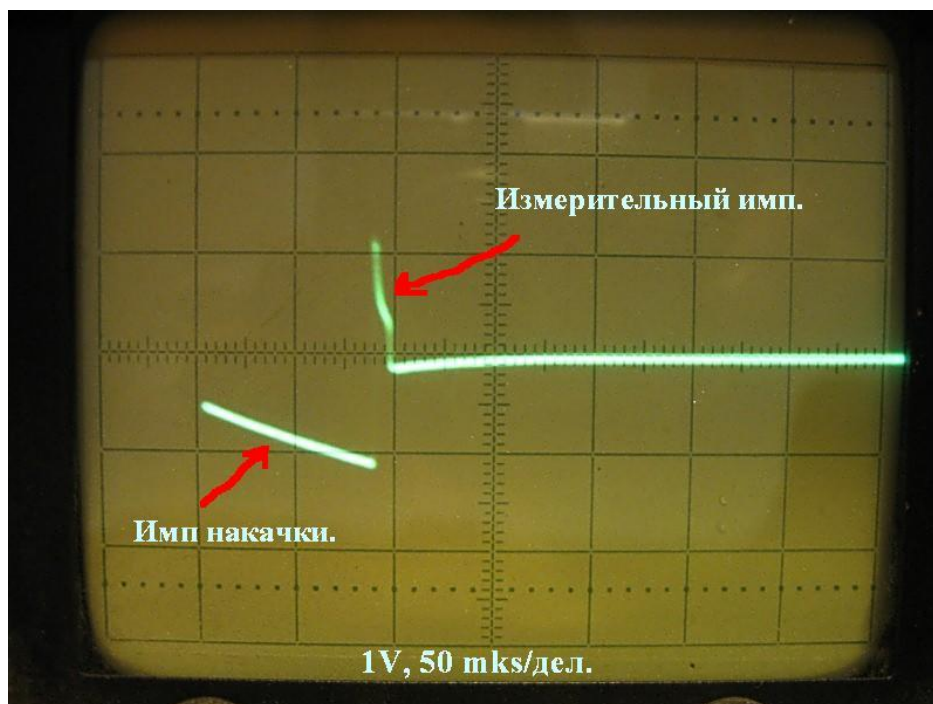Ниже мы видим эпюру напряжения на входе ОУ (3-я нога). Амплитуда ограничена диодами до уровня порядка 1-го вольта.



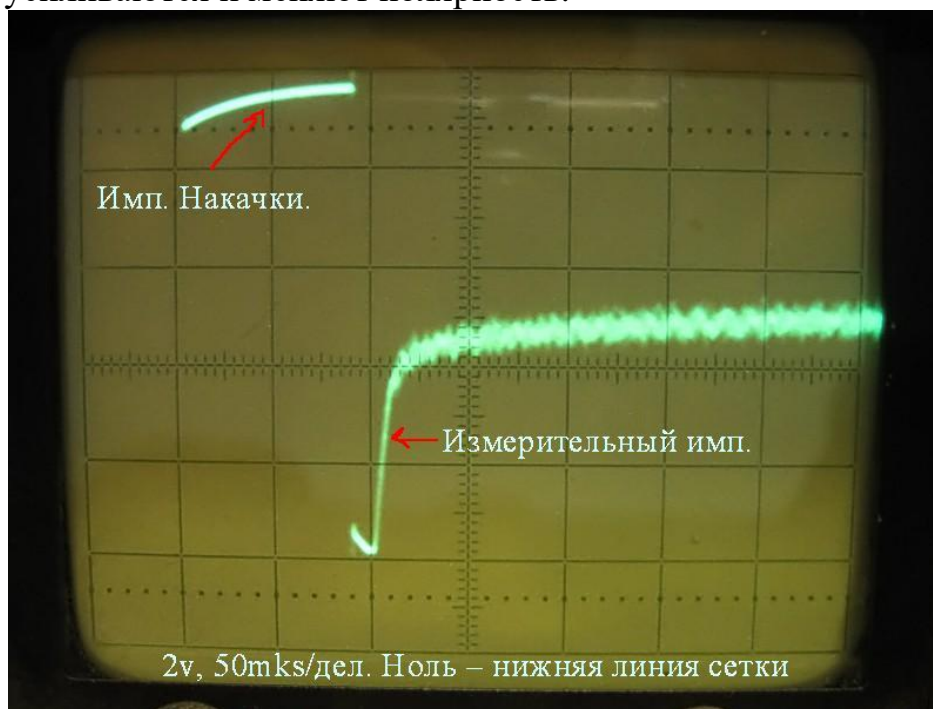Далее, через С3 импульсы поступают на инвертирующий усилитель ОР1, где усиливаются и меняют полярность.



Смотрим на 13 ноге

ОР1.

Импульсы проинвертированы и усилены.


С выхода ОР1 импульсы поступают на интегрирующую цепочку R12, R13 и С5, которая формирует измерительные напряжения для устройства сравнения на компараторе ОР2.

Теперь чуть подробнее.

ОР1 – инвертирующий усилитель, охваченный 100%-ой ООС по напряжению, т.е. является повторителем напряжения, заданного делителем R9, R10. Именно эта цепочка сопротивлений задаёт напряжение на входе и выходе ОР1. и, таким образом, задаёт режим работы ВСЕЙ СХЕМЫ, поскольку все остальные процессы жёстко привязаны к данному напряжению. Компаратор ОР2 работает так: за счёт тока, текущего через R12 и R13 на резисторе R14 создается падение напряжения. Поскольку, в данном случае инвертирующий вход компаратора более электроположителен, чем не инвертирующий, на его выходе

низкий уровень напряжения, сигнал на динамик не подаётся. Если полярность напряжения на его входе изменится – изменится и состояние компаратора: на его выходе скачком появится положительное напряжение, в динамик поступит единичный «щелчок».

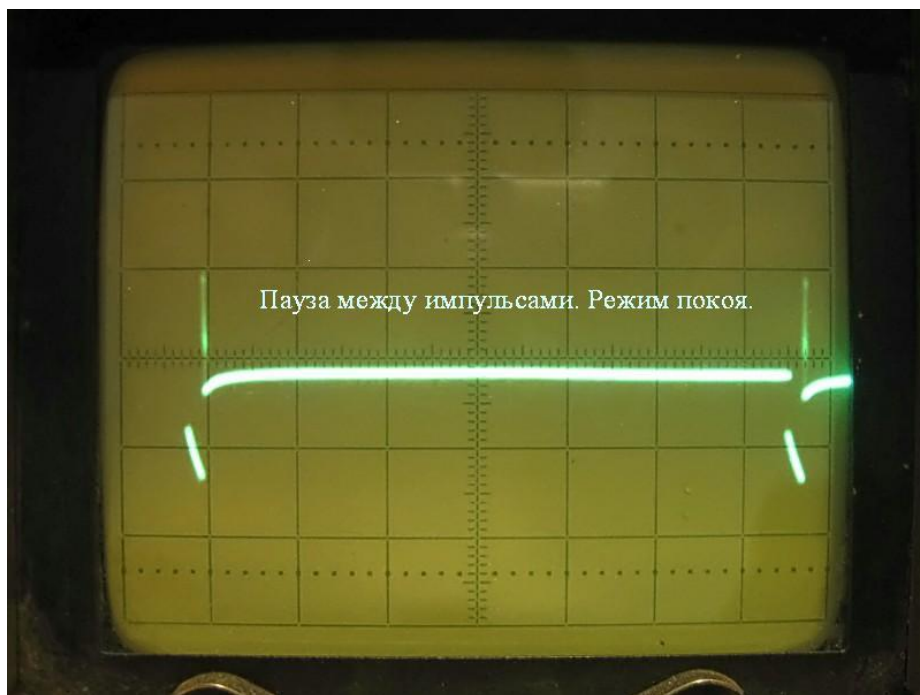Теперь рассмотрим весь процесс в подробности. Выделим три цикла работы схемы.



1. Время между импульсами накачки.


В это время действуют режимы «покоя» схемы, конденсаторы С5 и С6 заряжаются до некоего значения за счёт тока, текущего через R12 и R13. Как видно из схемы, на конденсаторе С5 напряжение выше, чем на С6, на выходе компаратора «0».

2. Время действия импульса накачки.


Импульс накачки тоже усиливается ОР1. За время его действия С5 дозаряжается до некоего ещё большего значения напряжения, а напряжение на С6 практически не меняется, поскольку его ёмкость в 10 000 раз больше. Так как и в этом случае на конденсаторе С5 напряжение выше, чем на С6, на выходе компаратора «0».

3. Измерительный импульс.

Вот эюра с 13 ноги ОР1 без металла.

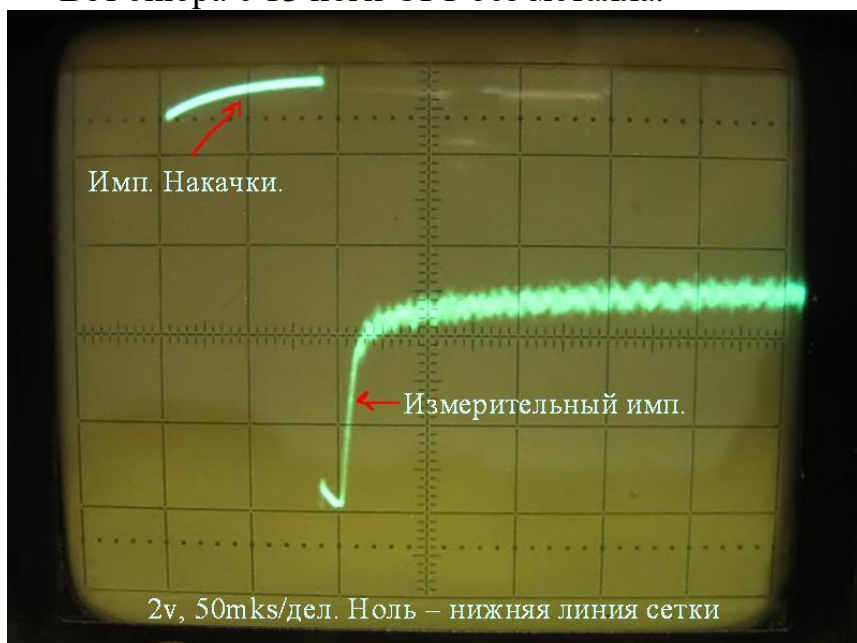

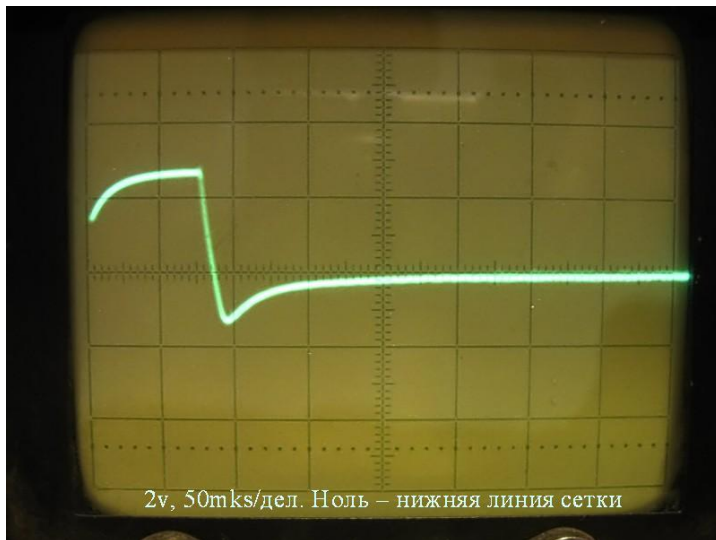Вот что в это время на 5-ой ноге компаратора.




(Импульс накачки завален, измерительный импульс сильно сглажен интегрирующей цепью. Напряжение во время его действия просаживается до уровня прим. 4.5 вольта.) С началом действия измерительного импульса начинается разряд конденсатора С5 через цепочку R12 и R13. Напряжение на 5-ом входе компаратора начинает


уменьшаться, а на 6-ом уменьшение происходит крайне незначительно, и всё по причине большой ёмкости С6.

Если измерительный импульс достаточно продолжителен, то в какой-то момент времени напряжение на С5 упадёт настолько, что на 5-й вывод компаратора изменит полярность относительного 6-го вывода и на выходе 9 появится напряжение и сигнал в динамике.

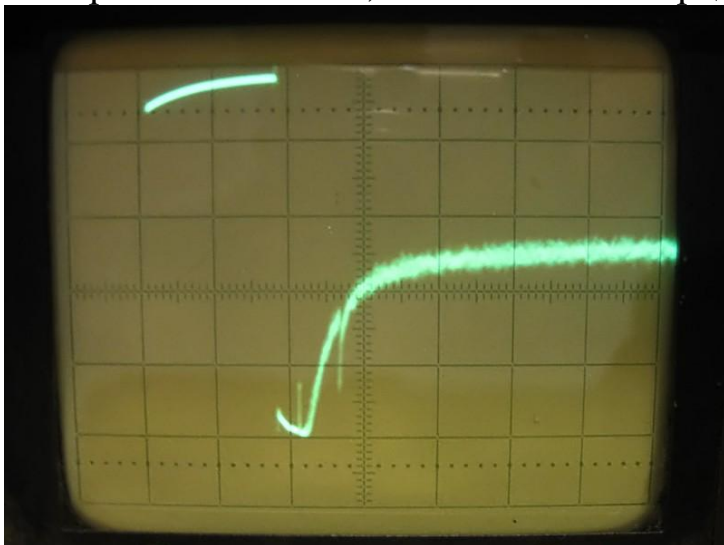Смотрим те же точки, но с металлом перед катушкой:



13 нога.

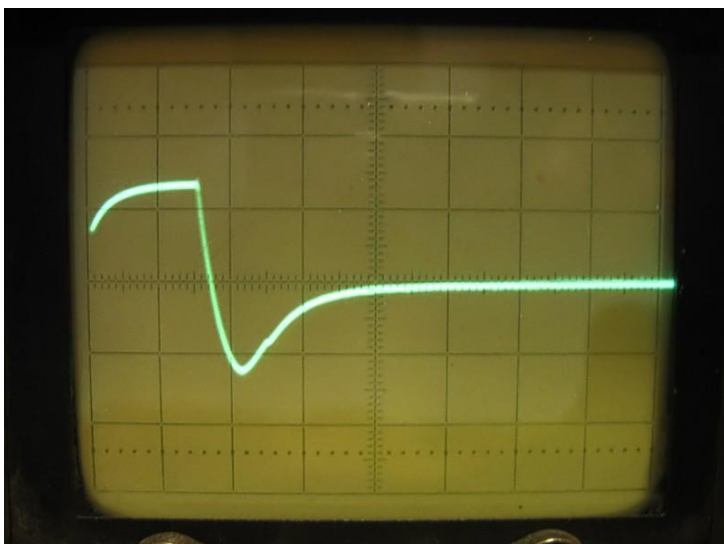


5-я нога.

Как видим на 13 ноге измерительный импульс стал шире, а на 5-ой ноге ГЛУБЖЕ.


Напряжение на 5 ноге компаратора упало примерно до 3.5 вольт.

(На верхней эюре видны два всплеска на измерительном импульсе – это сработал компаратор. Нижний всплеск – включение, верхний – выключение.)

Поднесём металл ближе:

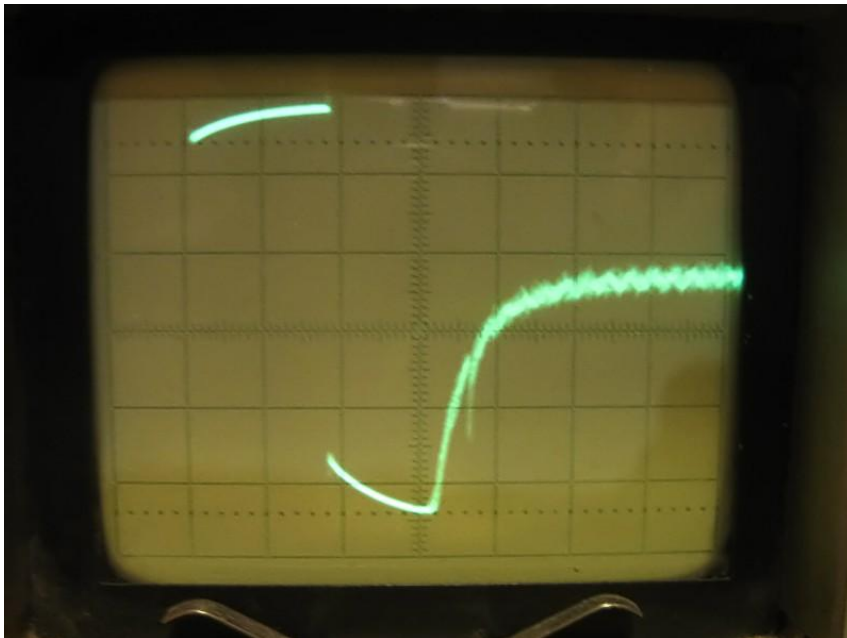

13 нога.

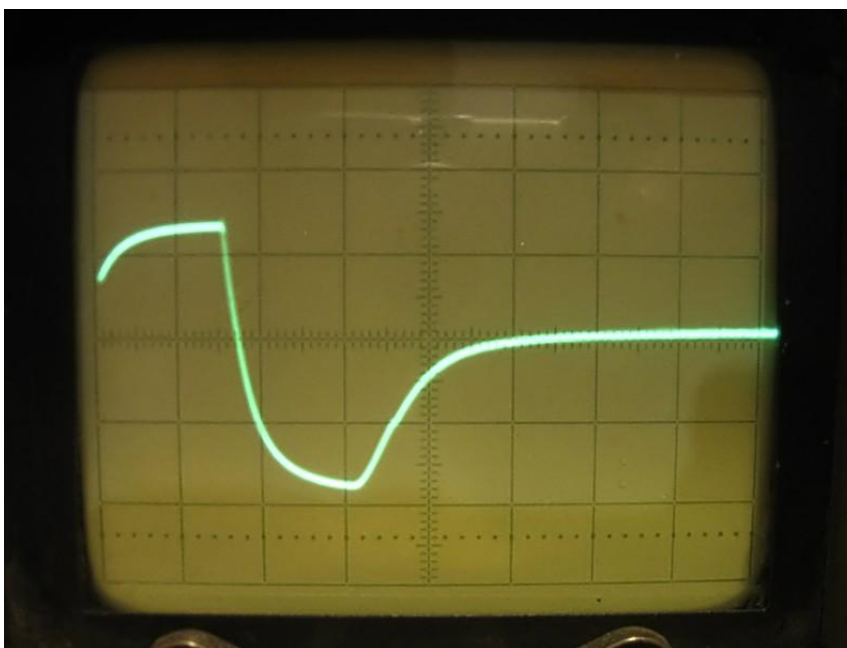

5 нога.

На входе компаратора прим 2.5 вольт. Прибор орёт благим матом....

Вот, собственно, и всё: пред началом поиска металла резистором R13 мы устанавливаем такое напряжение на C5, которое не успевае упасть до критической отметки за время действия измерительного импульса. Но стоит ему удлиниться при внесении металла, как это напряжение уменьшается несколько больше и компаратор перебрасывается в единичное состояние. Мы слышим щелчок, мишень обнаружена.

Строим металлодетектор «Пират».

Часть вторая, практическая.

Настоятельно не рекомендую строить схему генератора на транзисторах: мы уже разобрали в теории работу этого металлоискателя и видим, что режим работы компаратора зависит, в том числе, и от длительности импульса накачки. Поэтому, если не хотите решать уравнение с тремя неизвестными собирайте схему на 555-ом таймере. На то он и ТАЙМЕР, чтобы генерировать импульсы со строго заданными параметрами.

При сборке обращаем внимание на соответствие схеме всех номиналов деталей. Особое внимание полярности электролитов. Ни каких экспериментов с ёмкостями в генераторе, ёмкости плёночные.

Ни каких «Крон» в питании, питаем от аккумулятора или лабораторного БП.

На плату устанавливаем все компоненты, кроме С3. Вместо переменников паяем один постоянный резистор 47-51 ком.

Проверяем плату на наличие «соплей», только затем подаём питание 12 вольт. В начале проверяем работу генератора. Имеющие осцилл увидят всё воочию, у кого только тестер – проверяют «народными» методами (динамик параллельно катушке или катушку к уху).

Полевой ключ не должен сильно греться. Если имеет место нагрев, значит надо искать проблемы. Кроме горелого полевика они могут быть следующие:

1. Нет генерации, битая ИМС 555, на затворе полевика некий постоянный уровень.

2. Пробит, неправильно впаян, не соответствует типу транзистор Т1.

3. Закорочена катушка.

4. Банальная «сопля» на плате.


Если с генератором всё хорошо, переходим к остальной части схемы.

Итак, в отсутствии С3 проверяем режимы по постоянному напряжению.

АБСОЛЮТНО ВСЕ режимы схемы по постоянному току задаются делителем R18, R10, от сюда и «пляшем».

Первый ОУ на своём выходе (13 выв.) повторяет напряжение, заданное в точке соединения этих резисторов, за минусом нескольких десятых вольта. Между 5-ой и 6-ой ногой компаратора должно быть порядка 1, 7 вольта. На выходе компаратора не более 0.7 вольта.

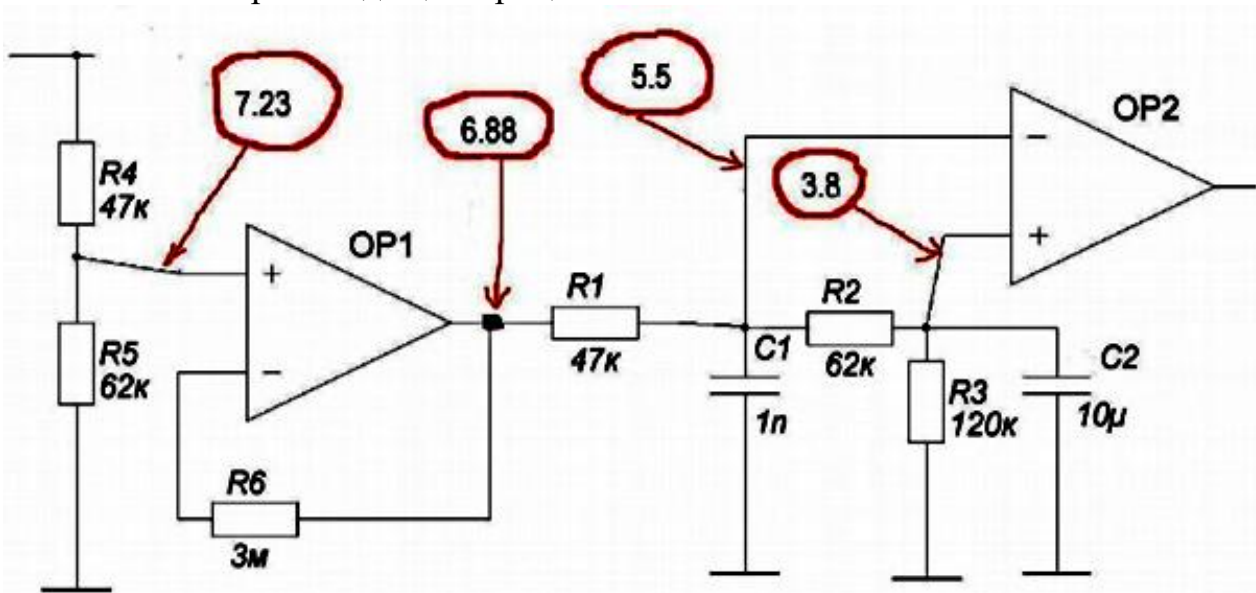Вот схема с режимами. С2 показан включенным на корпус для простоты понимания происходящих процессов.



Замечу, что десятых и сотых долей вольт, показанных на схеме добиваться не надо, там просто указаны реальные измерения, не более того. Важнее общее соответствие.

Если его нет:

1. Неисправен ОУ
2. Неверно впаяны или неисправны электролиты.
3. Банальная «сопля» на плате.

Если всё более-менее соответствует указанным параметрам, запаиваем С3 (соблюдаем полярность!!!) ставим на место переменный резистор и включаем питание. Переменником ловим момент реденького пощёлкивания, на манер счётчика Гейгера и проверяем прибор на чувствительность.

Часть третья.

Кое-какие практические наблюдения, выводы. Небольшая модернизация.

В результате постройки и исследования девайса удалось установить основные особенности его функционирования и добиться некоторого увеличения чувствительности по сравнению с изначально заявленной.

Пожалуй, основное: чем при меньшем сопротивлении цепочки R12 и R13 устанавливается рабочий режим (крайне редкие щелчки), тем более высокой чувствительностью обладает собранное устройство. Чувствительность порядка 23-25 см на советский пятак была получена при сопротивлении цепочки прим. 37 кОм.


Иными словами, если для установления рабочего режима (тишины или редких щелчков) вам приходится увеличивать сопротивление цепочки R12 и R13 - значит, вы уходите от точки максимальной чувствительности. И чем большее сопротивление необходимо для установления тишины в динамике – тем меньшая чувствительность прибора получится в итоге. И это понятно. Во время измерительного импульса С5 не только разряжается измерительным импульсом, но и одновременно ЗАРЯЖАЕТСЯ через R14. Последний процесс, понятное дело, препятствует режиму измерения.

Что же может влиять на то, при каком сопротивлении переменника будет установлена рабочая точка? Во-первых, это режим по постоянному току, задаваемый делителем R9, R10. Во-вторых, это длина импульса генератора. Казалось бы, какая в этом случае может быть связь? Дело в том (и это я уже рассматривал выше), что первый ОУ усиливает как измерительный импульс, так и непосредственно импульс накачки. Если импульс накачки будет длиться меньше 50 мкс, он будет сильно «заваливаться» интегрирующей цепью и перед началом измерения напряжение на С5 будет не расчетным, что вызовет необходимость подбора режима.

Заметил, что прибор лучше работает, если увеличить С3 до 2-4.7 мкФ. (лучше держит полку между импульсами). Время входа в рабочий режим при этом возрастает.

Следующее. Все заметили, что при неком положении переменника, приборчик потрескивает на манер счётчика Гейгера. Чувствительность при этом максимальна.

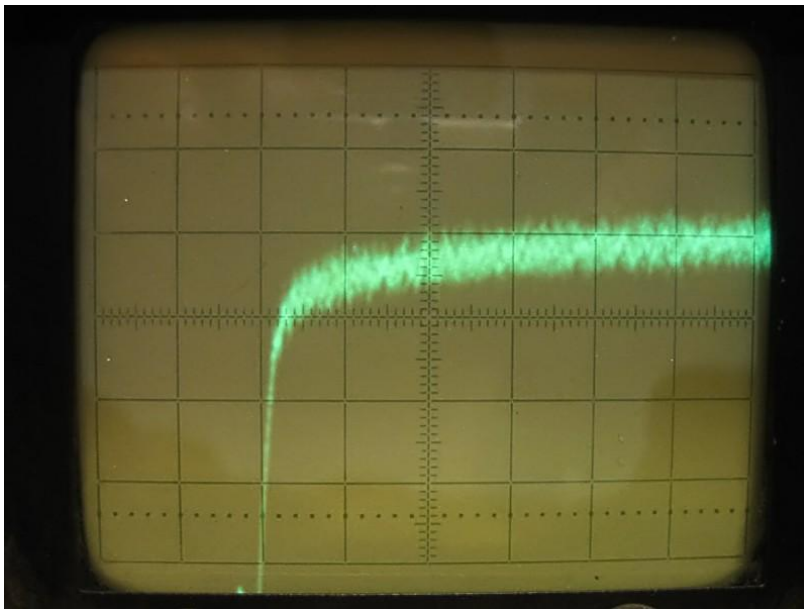Посмотрим внимательнее на осциллограмму на 13 ноге ОУ.



На конце измерительного импульса тракт прибора во всю «шумит». Это не удивительно: наша катушка, по сути, рамочная магнитная антенна, принимающая из эфира весь электромагнитный мусор. Именно эти хаотические всплески и вызывают потрескивания в динамике. Опыт показал, что как это не парадоксально, но некоторое уменьшение коэффициента усиления ОУ приводит к увеличению чувствительности. Добиваемся этого включением между С3 и входом ОУ резистора сопротивлением 100-300 Ом. Очевидно, этим достигается ситуация, когда влияние шумов сильно ослабевает, а измерительный импульс остаётся достаточным по амплитуде. При этом хаотические трески начинают появляться при положении переменника, соответствующем уже большей чувствительности. Замечу, что наличие указанного резистора между С3 и входом ОУ (обладающим крайне низким входным сопротивлением) уменьшает так же вносимую в цепь катушки паразитную ёмкость. А о борьбе с паразитной ёмкостью в катушках импульсников написаны уже целые трактаты.

В окончании приведу список альтернативных величин некоторых компонентов.

R2	2.6 кОм
R7	390 Ом.
R11	3 мОм
R16	33 кОм.
С3	4.7 мкФ
С4, С6	20 мкФ
С8	2200 мкФ

Катушка диам. 20 см. 27 витков проводом 0.6.

... Вижу на форуме много постов с сообщениями о том, какое омическое сопротивление получилось у той или иной катушки. Абсолютно бессмысленная информация, на мой взгляд.

У меня валяются катушки, намотанные и проводом 0.3, и с отличающимся числом витков.

Принципиальной разницы в работе ни этого девайса ни «Клона» не вижу. Поэтому так: намотал катушку с нужным числом витков и более-менее

правильным проводом (медным) и паяй её смело, незачем тратить время на никчёмные измерения. ***

Постскриптум.

Итак, обещанный «великий пост»(biggrin) о МД «Пират» и датчиках. В нём я опишу кое-какие наблюдения и изложу мысли, многим покажушиеся крамольными.

Для начала, прошу изучить (кто ещё не изучал) статью нашего Великого Учителя Андрея Игоревича Щедрина о [корзиночном датчике из витухи](#).

Предыстория такова: ковыряюсь я как-то с одной конструкцией МД (входная цепь «Пиратская», всё остальное - МК), экспериментирую себе в удовольствие. В качестве датчика – заготовка от Щедринской катушки из витухи. Подключен датчик к плате куском кроссировки прим. 1 м. длиной.

Итак, всё прекрасно, чуйка от 30-35 см. МД пиликает, как положено, тоном отмечает приближение мишени. При этом у меня валялась пара уже полностью собранных Щедринских датчиков. Дай, думаю, проверю, как с ними дела обстоят. Цепляю датчик....

Что за лайно??? МД пищит, как будто в датчик засунули танк! Регулировки не хватает увести порог. Неужели, думаю, пальнул что-либо, пока перепайвал?

Ставлю назад заготовку – все ОК, МД работает, как ни в чём не бывало!

Осциллограф показал: при подключении датчика проводом ПВС импульс на выходе ОУ неимоверно увеличивается по ширине. В чём дело? Это ведь абсолютно одинаковые датчики, сделанные из одного куска витухи одной рукой!!!

Думал не долго: отпаял кусок своей кроссировки от катушки, взял ещё не смонтированный кабель Щедрина. (Именно тот, что указан в статье, и не взятый мной в магазине, а присланный Щедриным). Измеряю ёмкость и того и другого. Результат таков:

кроссировка - 37 пФ, какбель ПВС 2x0,75 – кажется 98 пФ.

Итак, всё ясно. Я давно подозревал и замечал такое дело, однако наконец-то случай помог исследовать вопрос. Случайная ёмкость кабеля снижения задаёт случайную ширину импульса на выходе усилителя. Как и положено по теории, большая ёмкость утягивает задний фронт вправо. Поскольку в схему «Пирата» нет ни каких регулировок защитных интервалов, барьеров и пр., этот фактор вызывает разные результаты у разных «сборщиков».

Примерно такой же эффект наблюдается, если менять входной разделительный конденсатор в пределах 0.1 – 4.7 мкФ. Поскольку входное сопротивление нашей схемы близко к нулю, по сути С3 подключен параллельно катушке через сопротивление 390 Ом. Через него же мы и вносим паразитную ёмкость в датчик...

Небольшое отступление: становится удивительно осознавать, что народ, в погоне за минимальной ёмкостью катухи идёт на невероятные по сложности финты, типа «Брянской корзины», выют из провода вологодские кружева, бьются за каждую пикофараду и всё ради того, чтобы тут же прифигачить к датчику сосредоточенную ёмкость в 100 пФ в виде провода ПВС....

Итак, крамола: тонкий провод к датчику предпочтительнее толстого! При прочих равных, само собой. Ёмкость конденсатора прямо пропорциональна площади обкладок. В нашем случае это провода. Уменьшаем сечение вдвое – вдвое уменьшается ёмкость.

Предвижу возражения об омических потерях на тонком проводе. Ну да, они выше.

А на сколько? Посчитаем:

В нашей катушке 25 метров провода 0.6 мм. Если мы подключим её к МД проводами такого же сечения и длиной 1 метр, то увеличим общее её сопротивление на 8%.

Кому этого много, для тех есть более правильный метод: уменьшение ёмкости кабеля путём разноса проводов друг от друга. Ёмкость обратно пропорциональна квадрату расстояния между обкладками. Тут идеальным случаем мог бы быть 300-омный шлейф, который раньше использовался для подключения симметричных антенн. (Широкая такая лапша). Сто лет её уже не вижу ни где.


И на последок: уменьшение ширины импульса для Пирата и благо и вред одновременно.

Тут вот какая петрушка... Для разной ширины импульса нужна разная частота среза НЧ фильтра (интегратора). Чем выше частота среза, тем менее помехоустойчива схема, а чем она ниже, тем более тормознутым становится прибор. На мой взгляд оптимальное значение частоты среза 3-5 кГц. Т.е. при резисторе 37 кОм ёмкость 1500-1000 пФ.

Вот под эту настройку фильтра и стоит подогнать ширину импульса на выходе первого ОУ, у кого она получается иной.

Ну, я так думаю...

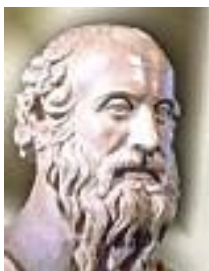Буду рад, если кто-либо проведёт свои эксперименты и либо подтвердит либо опровергнет мои результаты, бо мне сейчас некогда возиться.



Всё что тут написано не есть истинна в последней инстанции, не Боги горшки обжигают!

Все конструктивные насмешки и замечания слать сюда:
chipmail@yandex.ru

Копирайт: Диоген Синопский, все права защищены.

Приложения:

[Корзиночный датчик КВП \(«витая пара»\) для металлодетектора Кощей-5И/ИМ \(BM8044, BM8042\)](#)

ПАРАМЕТРЫ ПОИСКОВЫХ КАТУШЕК ИМПУЛЬСНЫХ МЕТАЛЛОИСКАТЕЛЕЙ

Диаметр датчика	Форма датчика	Количество витков	Размер провода	Индуктивность катушки	Сопротивление катушки
120 mm	круглый	36	0 0.40 mm / 0.14 mm ²	405 μH	1.9 Ohm
150 mm	круглый	31	0 0.40 mm / 0.14 mm ²	394 μH	2.0 Ohm
175 mm	круглый	28	0 0.40 mm / 0.14 mm ²	387 μH	2.1 Ohm
200 mm	круглый	26	0 0.40 mm / 0.14 mm ²	406 μH	2.2 Ohm
250 mm	круглый	22	0 0.40 mm / 0.14 mm ²	380 μH	2.3 Ohm
300 mm	круглый	20	0 0.50 mm / 0.20 mm ²	390 μH	1.6 Ohm
400 mm	круглый	17	0 0.50 mm / 0.20 mm ²	396 μH	1.8 Ohm
500 mm	круглый	15	0 0.50 mm / 0.20 mm ²	400 μH	2.0 Ohm
1.0 x 1.0 m	квадратный	10	0 0.66 mm / 0.34 mm ²	406 μH	2.0 Ohm
1.4 x 1.4 m	квадратный	8	0 0.66 mm / 0.34 mm ²	387 μH	2.2 Ohm
1.8 x 1.8 m	квадратный	7	0 0.80 mm / 0.50 mm ²	398 μH	1.7 Ohm

Поисковые катушки, начиная с диаметра 400мм и больше, желательно мотать многожильным проводом, сечением 0.5-0.75mm² (не путайте с диаметром провода 0.5-0.75mm.)